

# 전자 회로 분석 참고 자료






# 반도체 설계\_Buck Booster LDO

## 6. 전원회로의 이해 및 설계

316 / 360


### ■ Compare Table of Power Management ICs

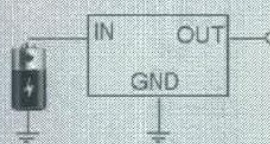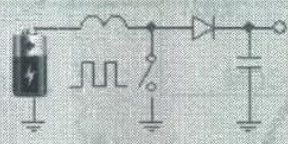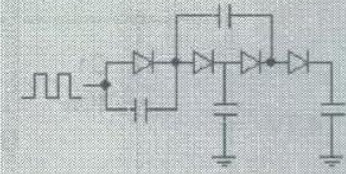Type	LDO	DC-DC	Charge Pump
Architecture			
Operation	Linear	Switching	Switching
Main Component	IC only	Inductor & Diode	Cap. & Diode
Function	Step down only	Step up, Step down Inverter	Step up, Inverter
Power Capacity	Normal	High	Low( <10mA)
Efficiency	Fixed	Good	Good
Thermal Design	---	Advantage	Advantage
Design Complexity	Simple	Complex	Simple
Cost	Advantage		Advantage
Ripple/Noise	Good	Bad	Bad
External Components	Advantage	---	---

- Switching 방식의 전원 System(DC-DC, Charge-Pump)은 Noise가 강하며 반면에 효율은 좋은 편이다. Charge Pump는 IC의 내부 전원 Block으로 주로 적용되며 LDO의 경우 입력 전압의 설정이 중요.

# 반도체 설계\_Buck Booster LDO


## LDO(1/7)

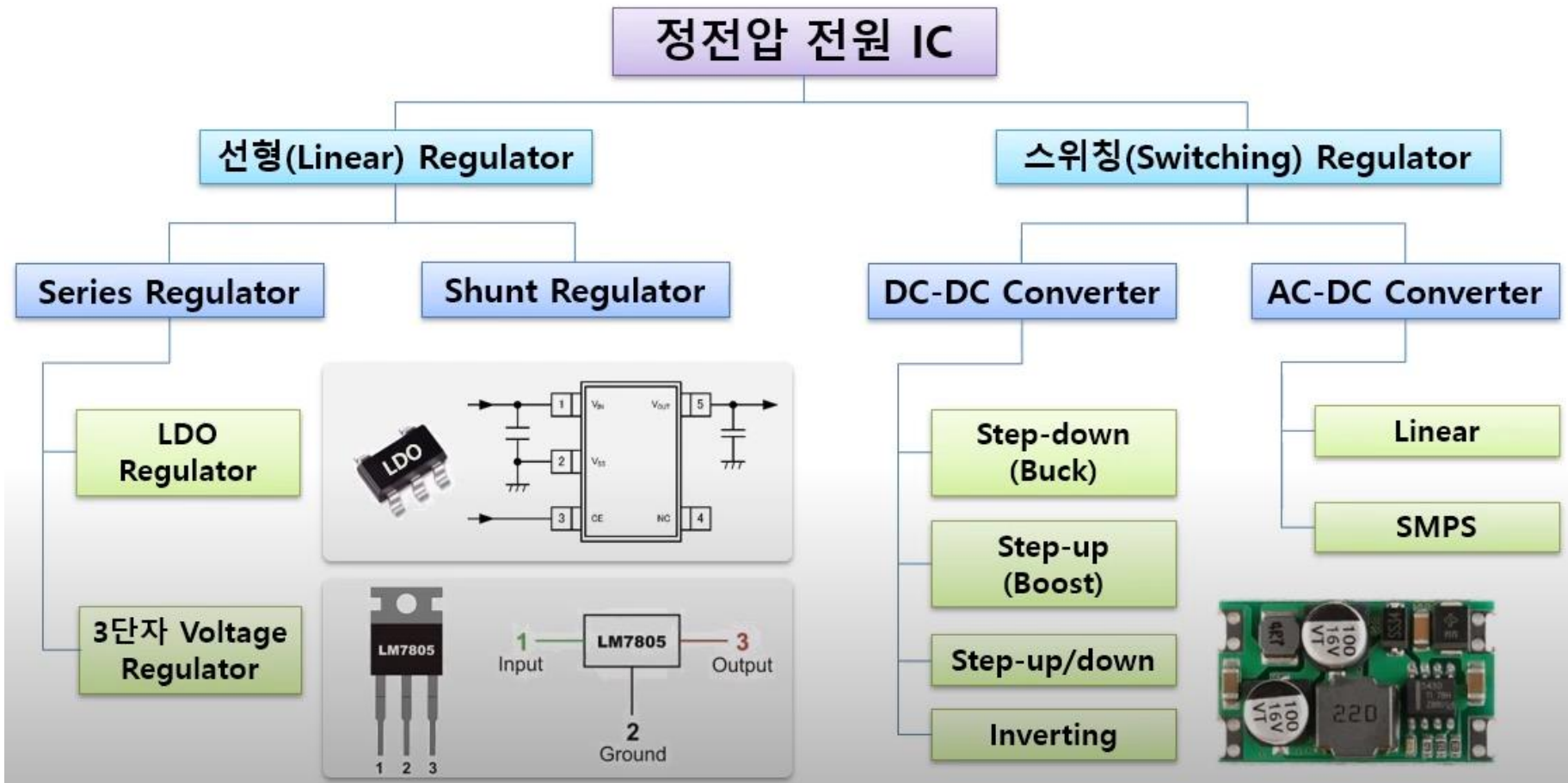




# 반도체 설계\_Buck Booster LDO


## LDO(2/7)

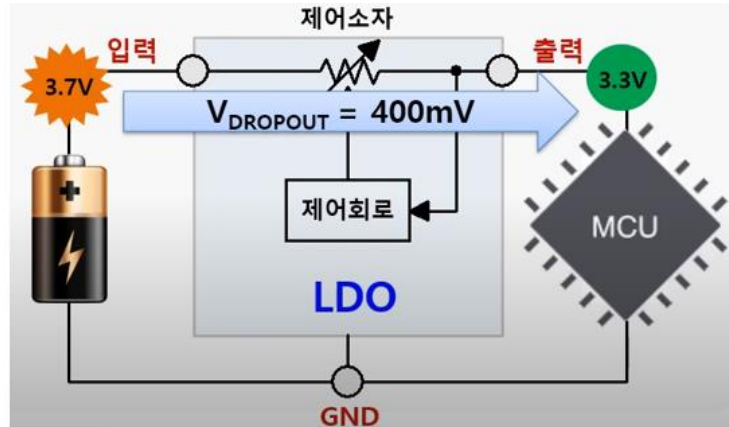



LDO 내부 구조

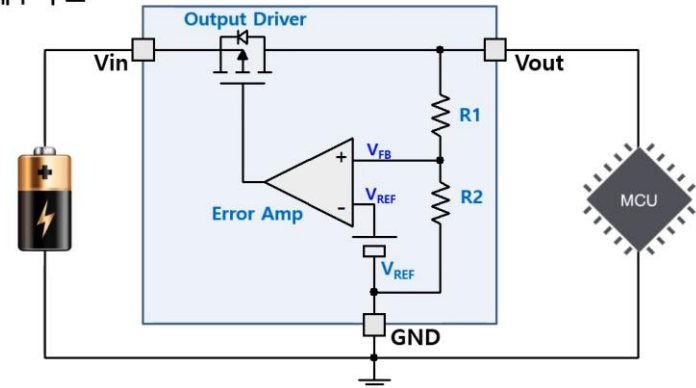


LDO

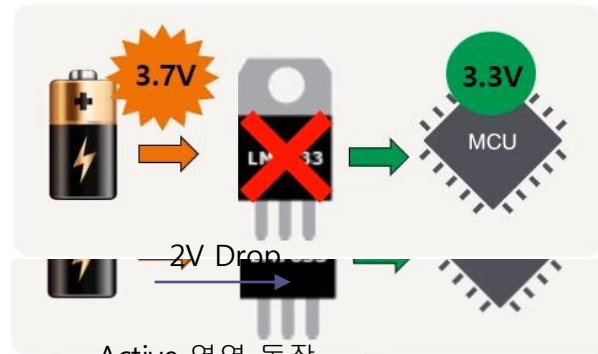

Active 영역 동작

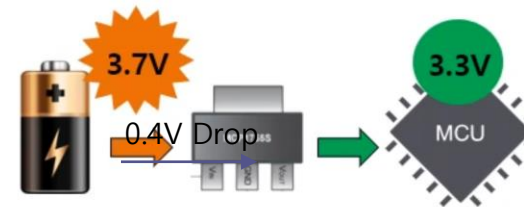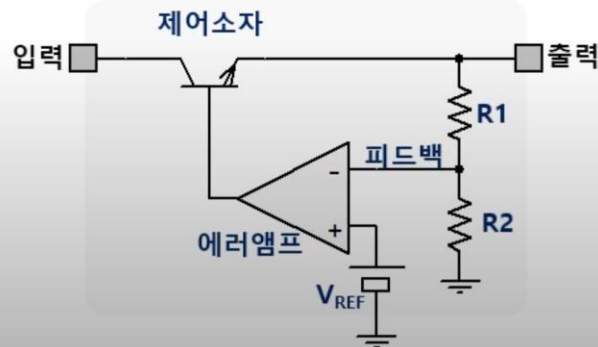

포화 영역 동작

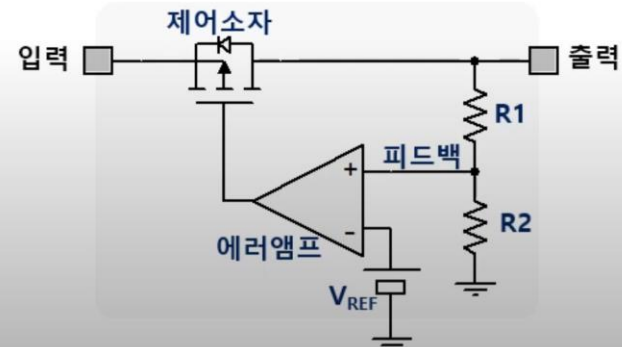

## 반도체 설계


LDO → Low Drop Out Voltage Regulator

## LDO(3/7)


## LDO 종류

## General Types


고정 전압형

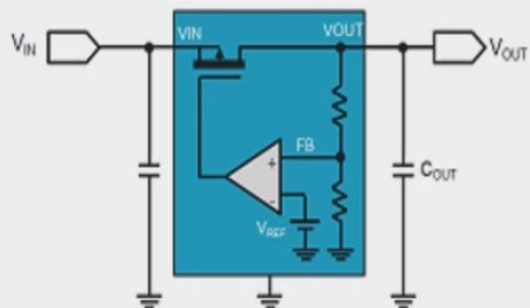



가변 전압형

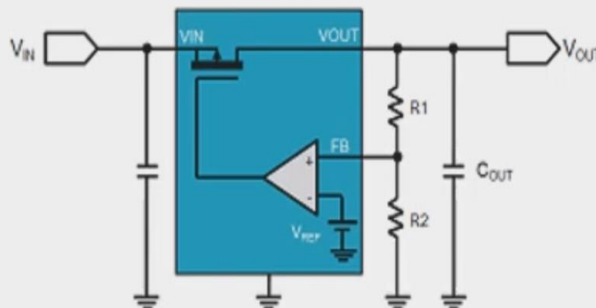

고정전압/EN 형

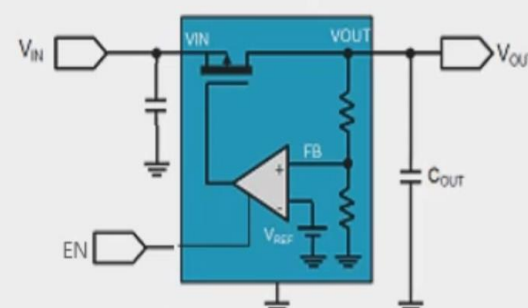


## Package Types

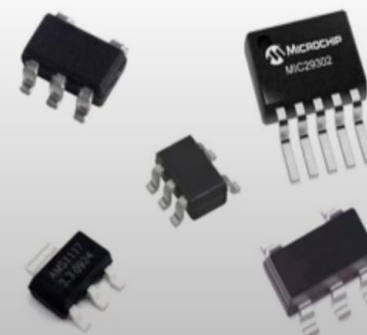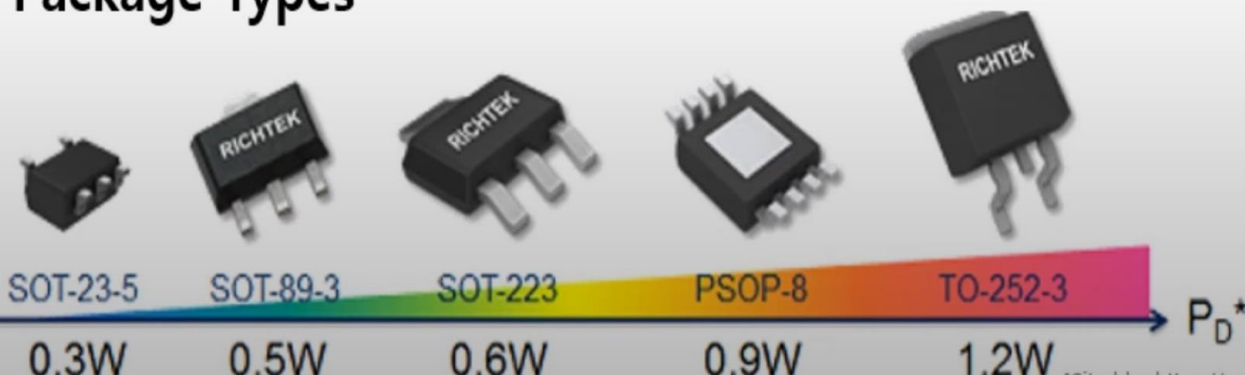

# 반도체 설계\_Buck Booster LDO

## LDO(4/7)

## LDO Protection Functions

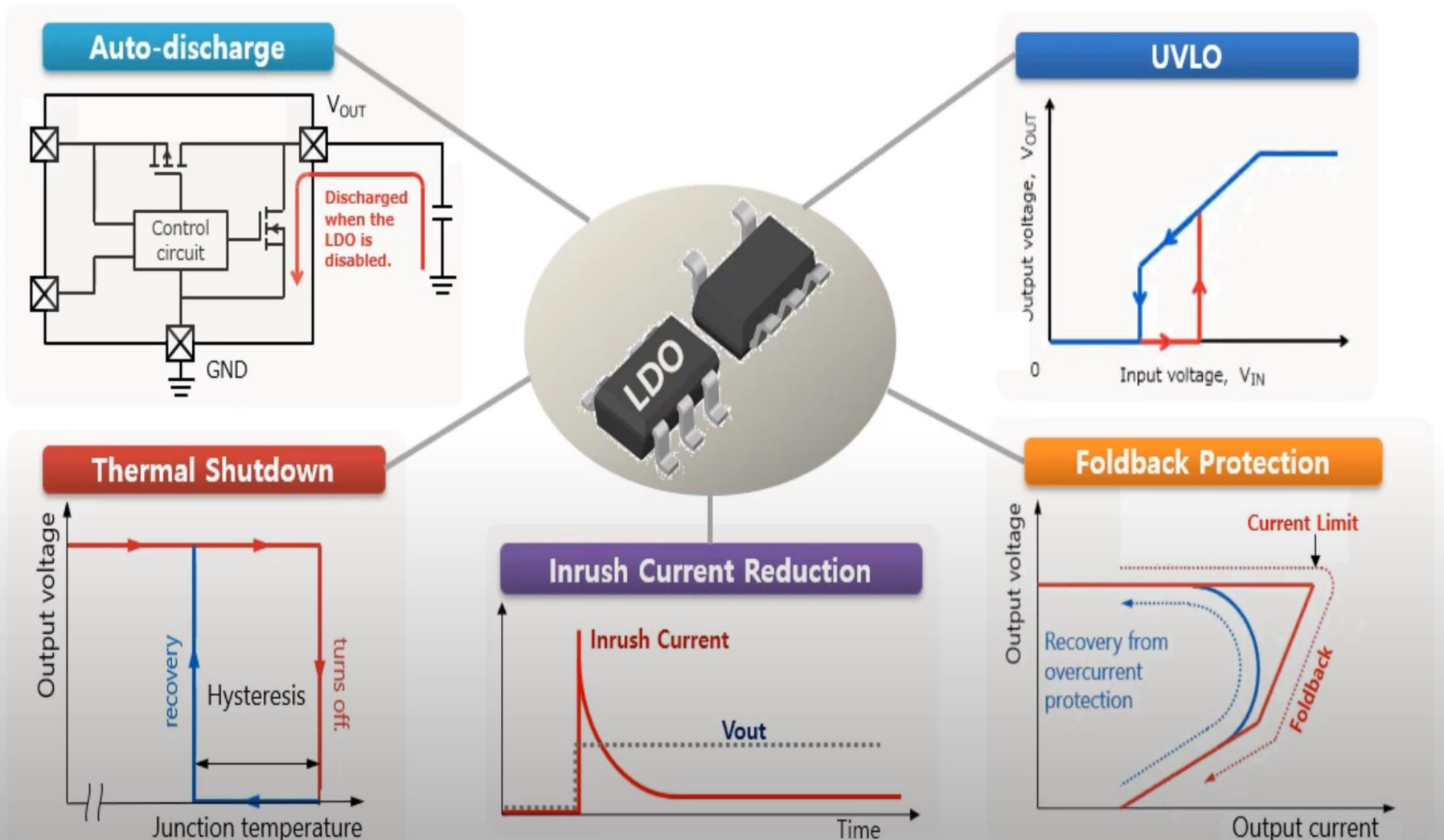


# 반도체 설계\_Buck Booster LDO


## LDO 주요 파라미터

### LDO(5/7)


출력 전압

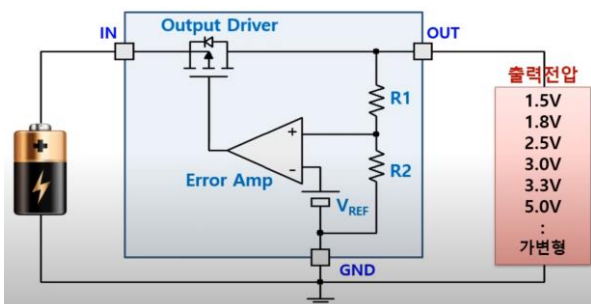


Drop Out Voltage 는 0.5V정도

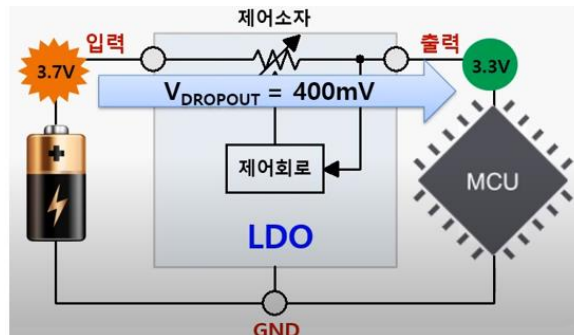


Line Regulation

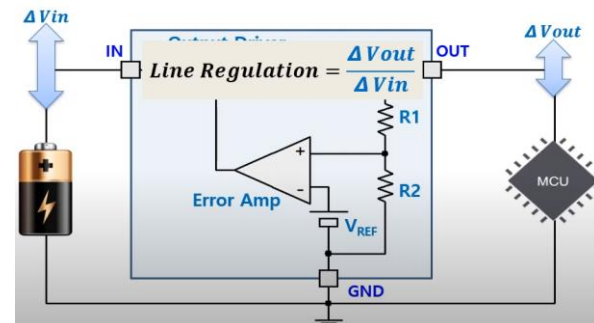


Load Regulation

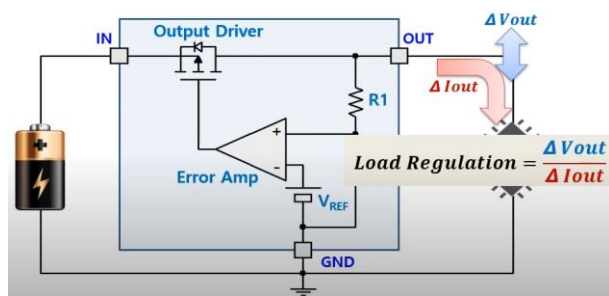


Maximum Output Current

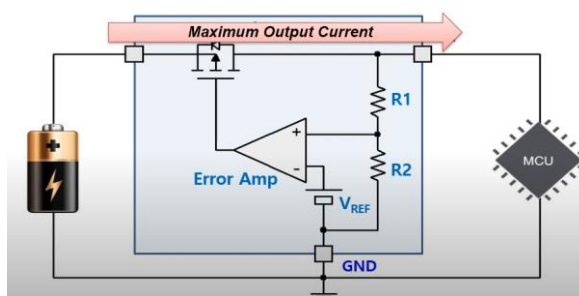

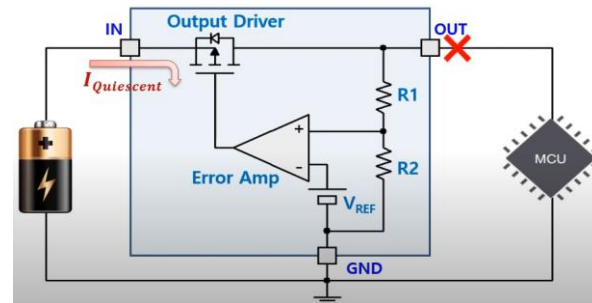
Iquiescent 전류는 정상 작동 상태의 무부하 최소 전류 수십 uA미만



Istandby 전류는 무작동 상태의 최소 전류 1uA미만

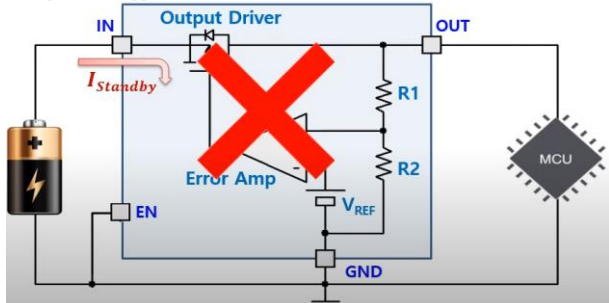

Ripple Rejection

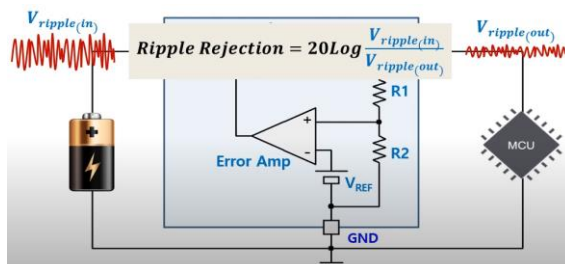


# 반도체 설계\_Buck Booster LDO

## LDO(6/7)

### LDO 주요 파라미터
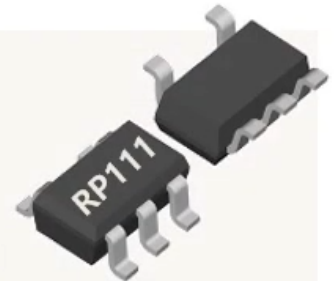
#### FEATURES



- Input Voltage Range .....1.4V to 5.25V
- Output Voltage Range.....0.7V to 3.6V
- Dropout Voltage .....Typ. 0.23V (IOUT=500mA, VOUT=2.5V)
- Output Voltage Accuracy..... $\pm 0.8\%$  (VOUT  $\geq 1.8$ V)
- Line Regulation .....Typ. 0.02%/V
- Load Regulation .....Typ.  $\pm 50$ mV(Iout :1mA $\leftrightarrow$ 250mA )
- Maximum Output Current .....Typ. 500mA
- Supply Current .....Typ. 80 $\mu$ A
- Standby Current.....Typ. 0.1 $\mu$ A
- Ripple Rejection.....Typ. 75dB (f=1kHz), 70dB (f=10kHz)
- Output Noise .....Typ. 66  $\mu$ Vrms (10Hz~100kHz)
- Temperature Coefficient .....Typ.  $\pm 30$ ppm/ $^{\circ}$ C (VOUT  $\geq 1.8$ V)
- Foldback Protection .....Typ. 50mA (Current at short mode)
- Thermal Shutdown Temperature.....165 $^{\circ}$ C





# 반도체 설계\_Buck Booster LDO



## LDO(7/7)

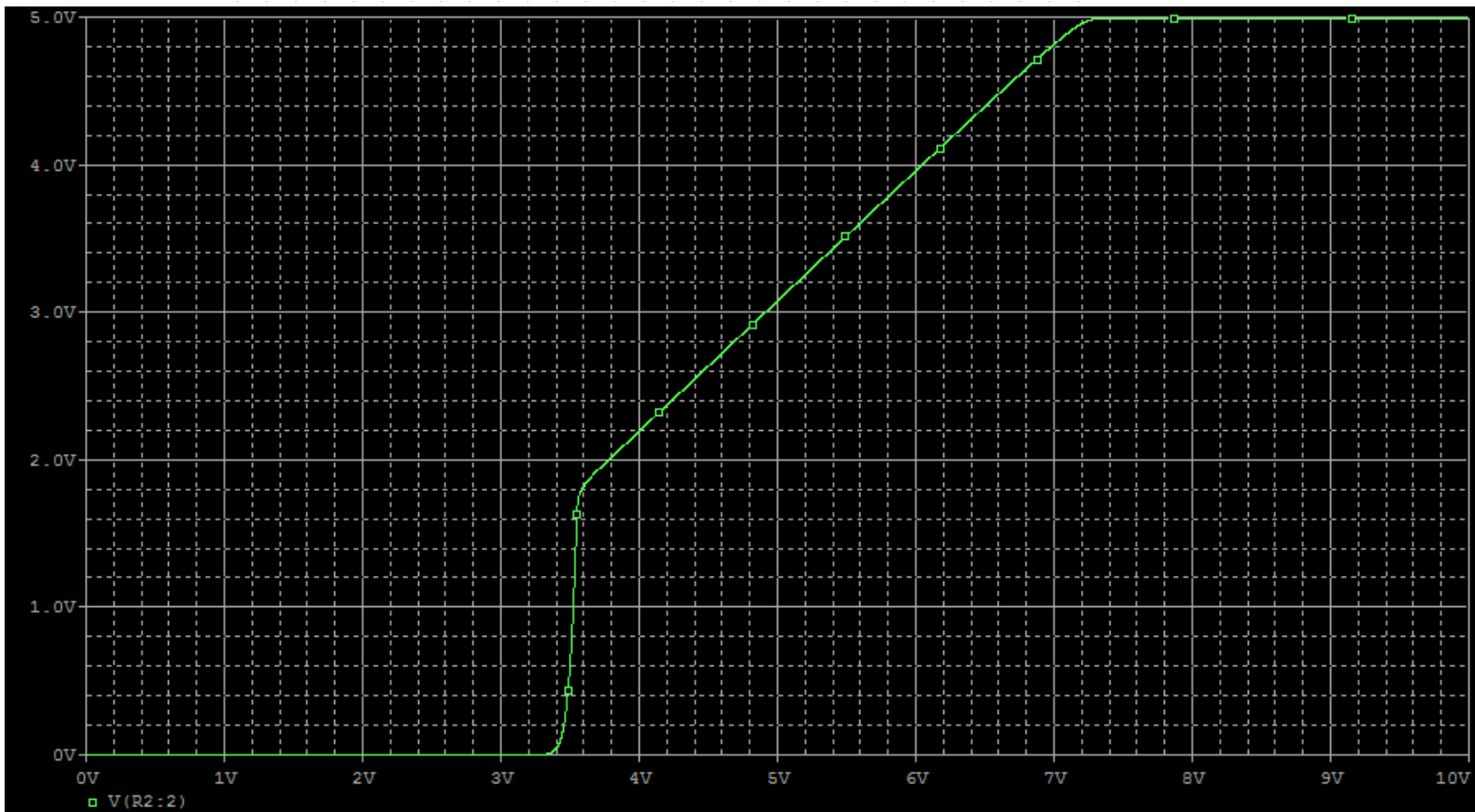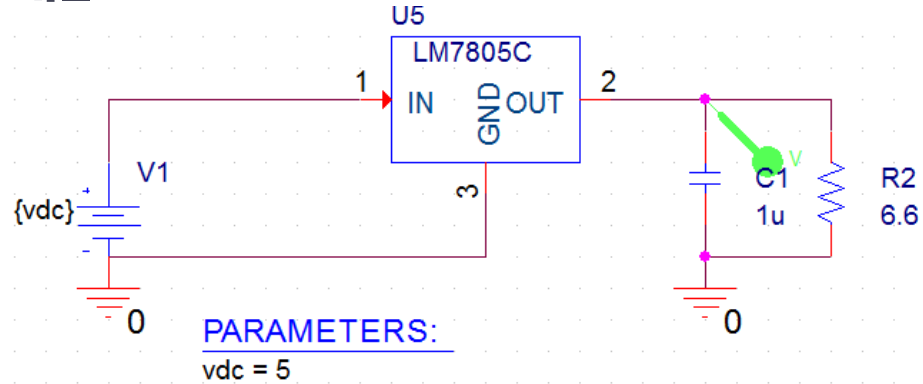

# 반도체 설계\_Buck Booster LDO page100,page323

OFFTIME = 6m  
 ONTIME = 6m  
 DELAY = 2m  
 STARTVAL = 0  
 OPPVAL = 1


DSTM1  
 CLK

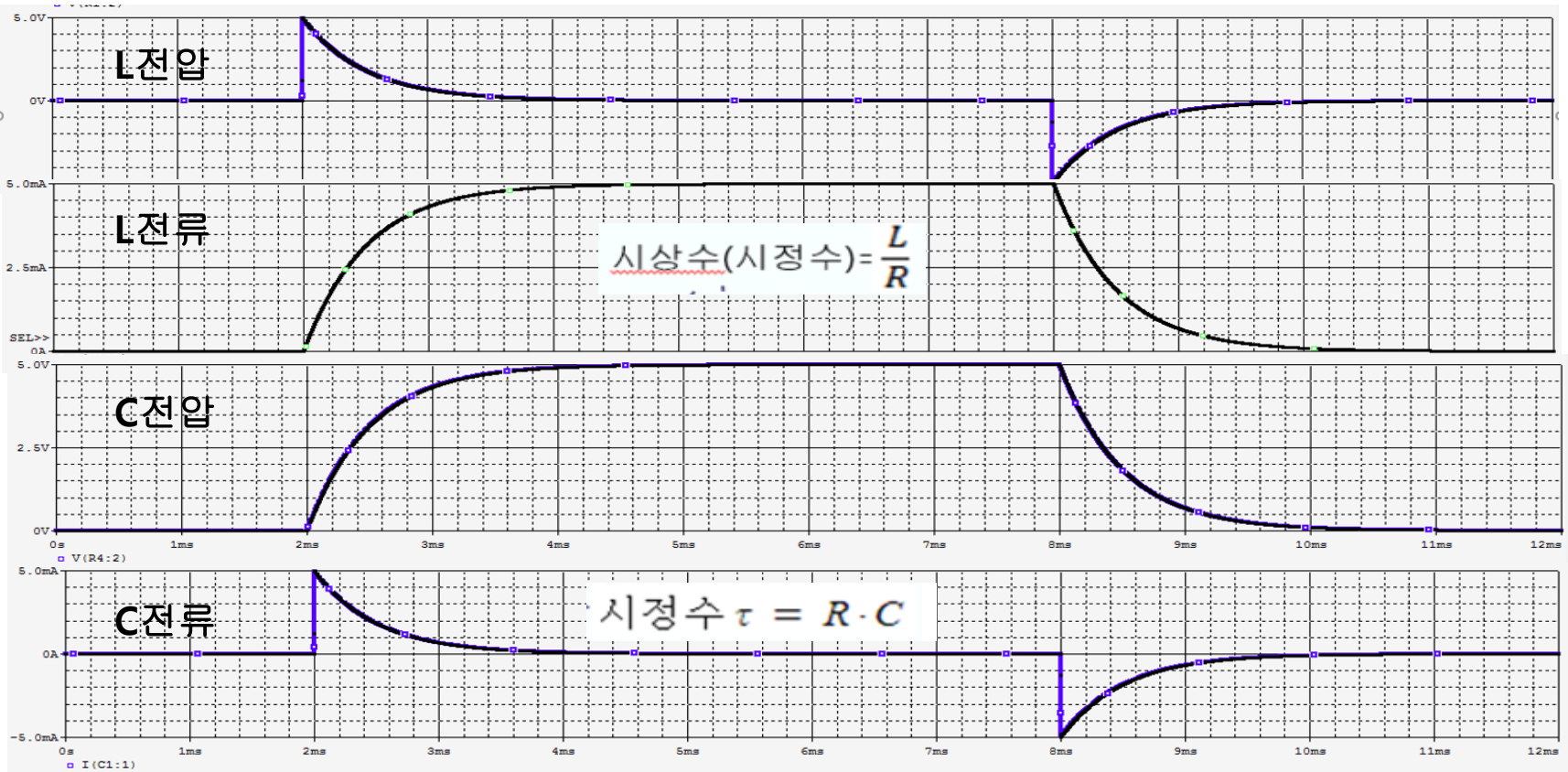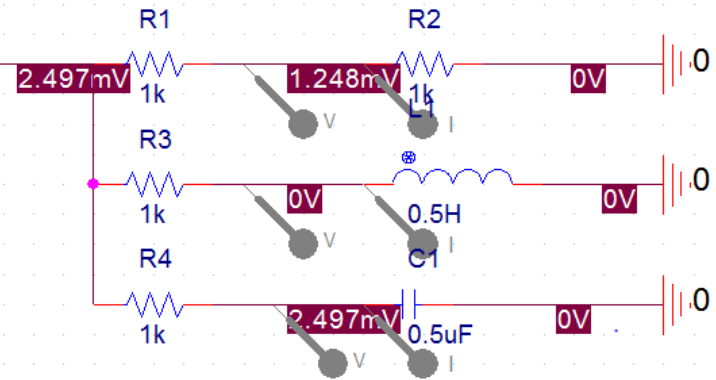

# 반도체 설계\_Buck Booster LDO

<https://m.blog.naver.com/techref/222013447041>

## BUCK

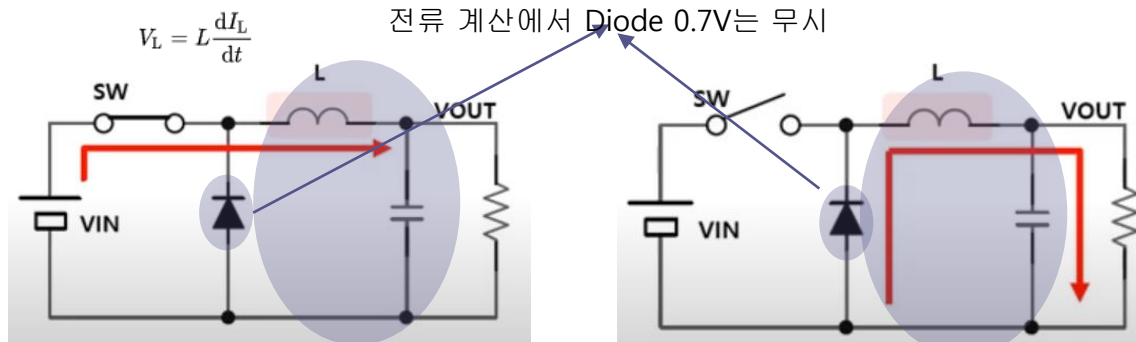


ON 상태 전류

$$\Delta I_{L_{on}} = \int_0^{t_{on}} \frac{V_L}{L} dt = \frac{V_i - V_o}{L} t_{on}, \quad t_{on} = DT$$

OFF 상태 전류
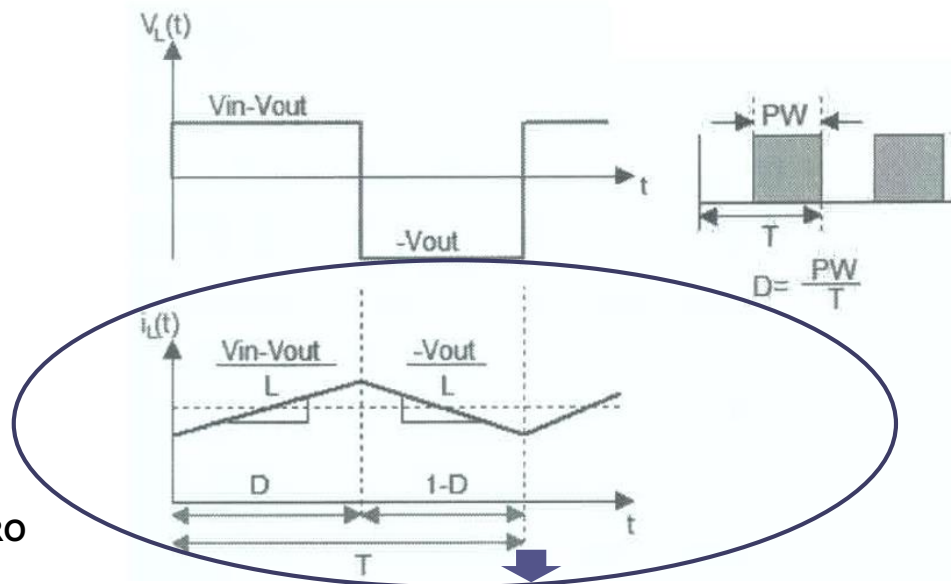
$$\Delta I_{L_{off}} = \int_{t_{on}}^{T=t_{on}+t_{off}} \frac{V_L}{L} dt = -\frac{V_o}{L} t_{off}, \quad t_{off} = (1-D)T$$



T주기 동안 전류 변화량은 ZERO





$$\Delta I_{L_{on}} + \Delta I_{L_{off}} = 0 \quad \frac{V_i - V_o}{L} t_{on} - \frac{V_o}{L} t_{off} = 0 \quad (V_i - V_o) DT - V_o(1-D)T = 0$$

$$DV_i - V_o = 0$$

$$\Rightarrow D = \frac{V_o}{V_i}$$

# 반도체 설계\_Buck Booster LDO

## Buck

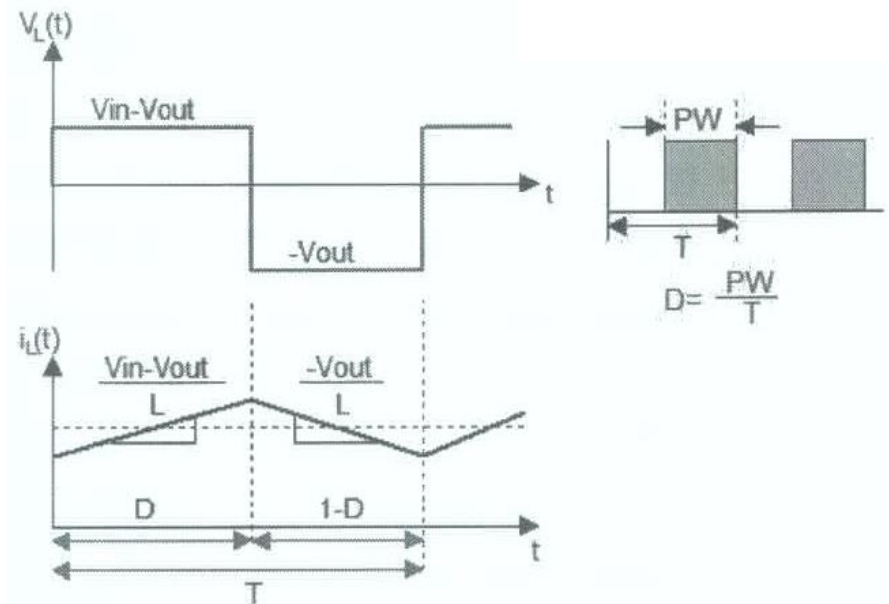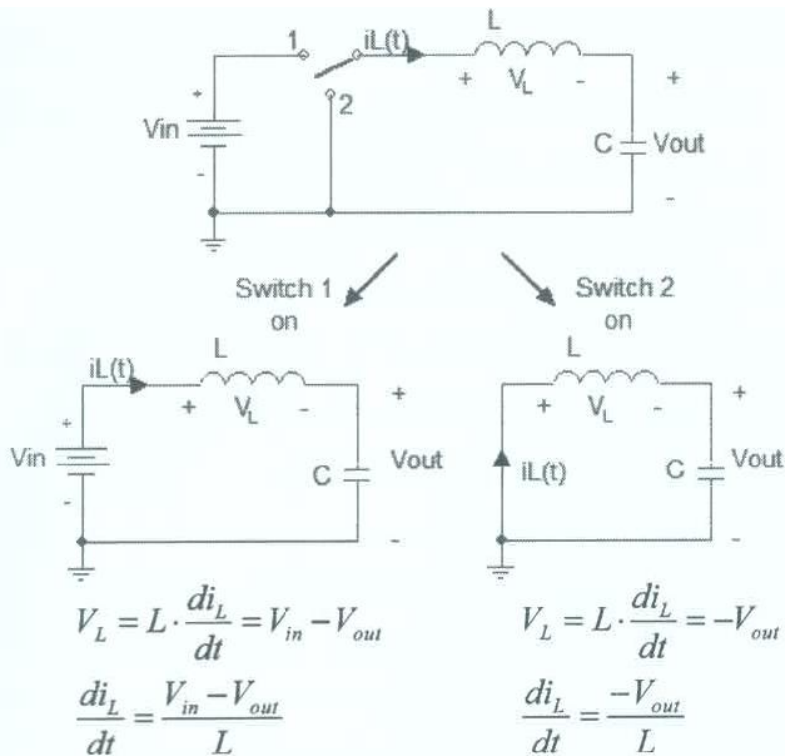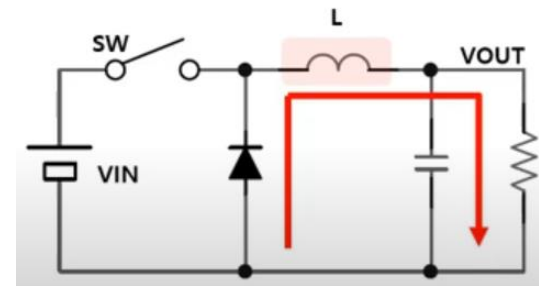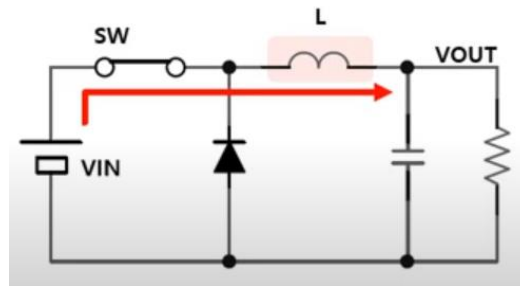

$$V_{L\_1-cycle} = (V_{in} - V_{out}) \cdot D + (-V_{out}) \cdot (1 - D)$$

$$= V_{in} \cdot D - V_{out} = 0$$


$$\therefore V_{out} = D \cdot V_{in}$$

$$\Rightarrow D = \frac{V_o}{V_i}$$



# 반도체 설계\_Buck Booster LDO

## BUCK

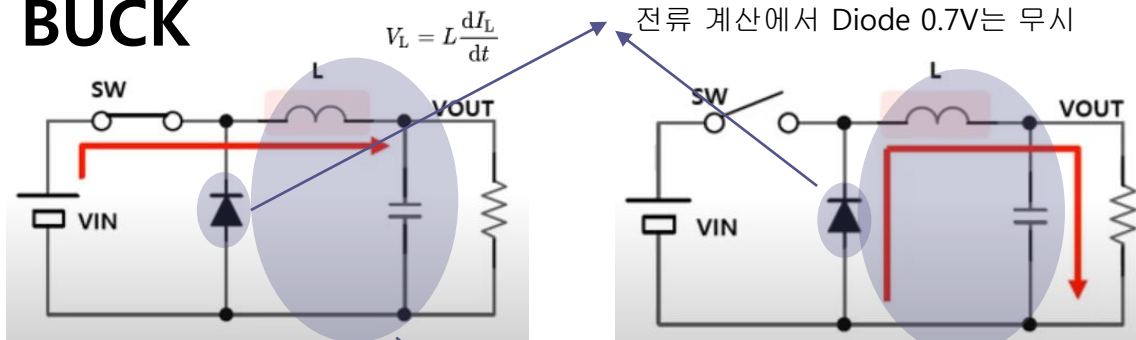


ON 상태 전류

$$\Delta I_{L_{on}} = \int_0^{t_{on}} \frac{V_L}{L} dt = \frac{V_i - V_o}{L} t_{on}, \quad t_{on} = DT$$

OFF 상태 전류
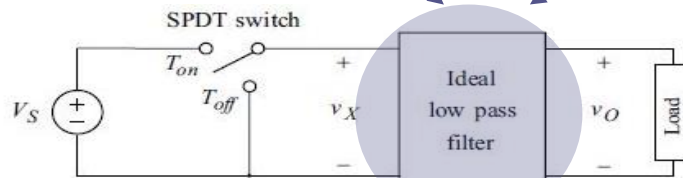
$$\Delta I_{L_{off}} = \int_{t_{on}}^{T=t_{on}+t_{off}} \frac{V_L}{L} dt = -\frac{V_o}{L} t_{off}, \quad t_{off} = (1-D)T$$




Low Pass Filter

TIME DOMAIN




Low Pass Filter후 시간T 평균값

FREQUENCY DOMAIN

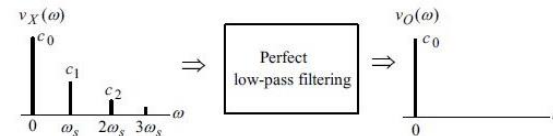

Low Pass Filter후 DC성분만 통과


$$\Rightarrow D = \frac{V_o}{V_i}$$

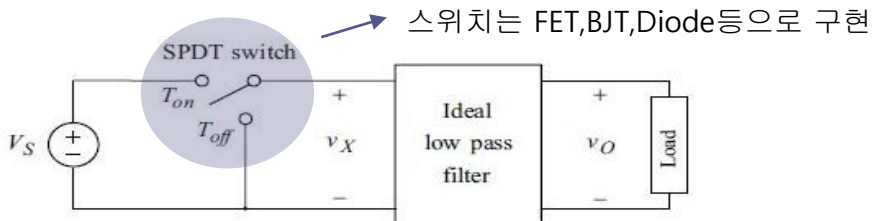


<https://m.blog.naver.com/techref/222013447041>

# 반도체 설계\_Buck Booster LDO

## Booster

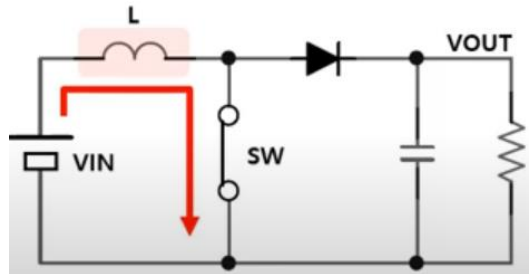
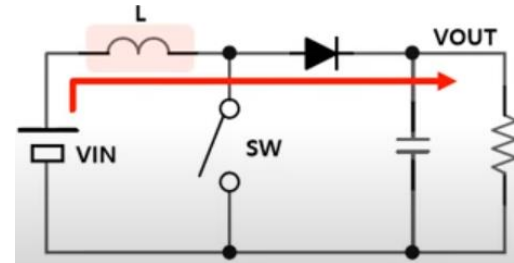
$$\Delta I_{L_{On}} = \frac{1}{L} \int_0^{DT} V_i dt = \frac{DT}{L} V_i$$



$$V_i - V_o = L \frac{dI_L}{dt}$$

$$\Delta I_{L_{Off}} = \int_{DT}^T \frac{(V_i - V_o) dt}{L} = \frac{(V_i - V_o)(1-D)T}{L}$$



$$\Delta I_{L_{On}} + \Delta I_{L_{Off}} = \frac{V_i DT}{L} + \frac{(V_i - V_o)(1-D)T}{L} = 0$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1-D}$$


# 반도체 설계\_Buck Booster LDO

## Booster
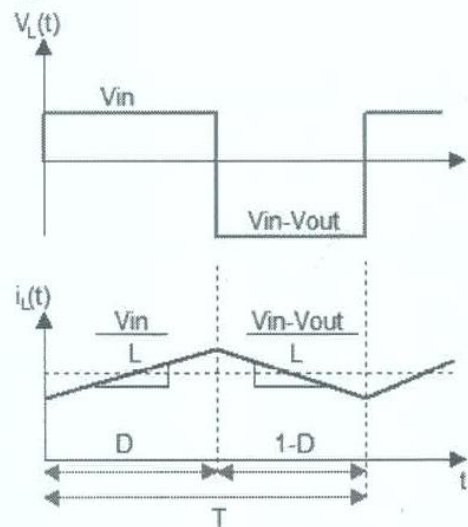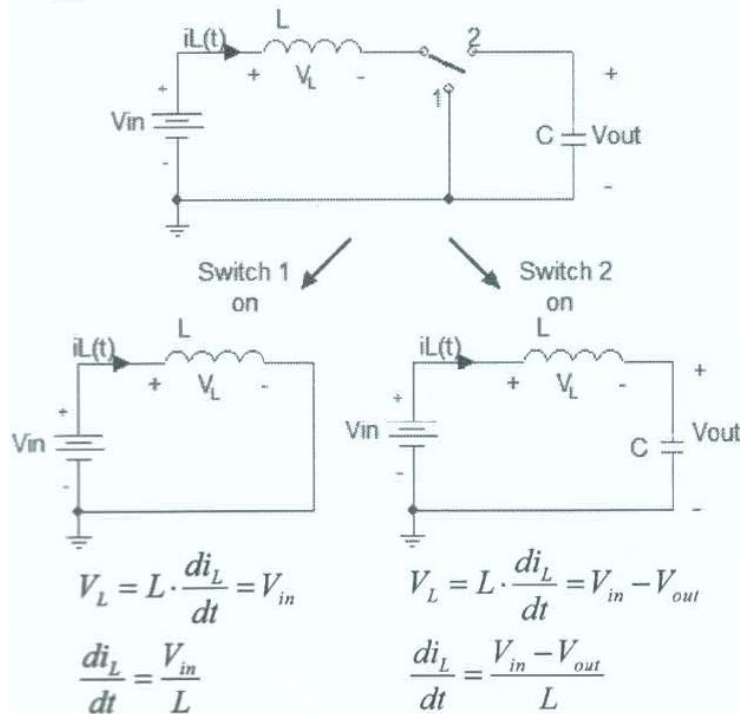
### ■ DC-DC Boost Converter Inductor Voltage & Current




$$V_{out} = \frac{V_{in}}{1-D}$$

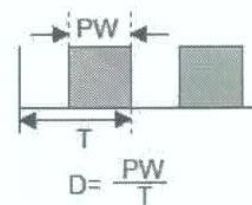


$$\begin{aligned} V_{L\_1-cycle} &= (V_{in}) \cdot D + (V_{in} - V_{out}) \cdot (1-D) \\ &= V_{in} \cdot D + V_{in} - V_{in} \cdot D - V_{out} + V_{out} \cdot D = 0 \\ V_{in} &= V_{out}(1-D) \\ \therefore V_{out} &= \frac{V_{in}}{1-D} \end{aligned}$$

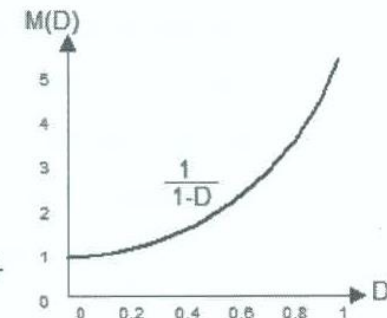- 인덕터 전압과 전류 관계식에 의해 SW의 On(D구간)과 Off(1-D구간) 영역에서의 인덕터 전압과 전류 값이 결정되며 Converter의 전압과 전류 특성을 파악할 수 있다.
- 인덕터 전압( $V_L$ )은 Steady State 영역에서 한 주기 단위에서 평균이 0V이므로 전압 변환 비율  $M(D) = 1/(1-D)$ 로 선형적으로 1 이상의 범위에서 지수함수적 증가




# 반도체 설계\_Buck Booster LDO

## Buck-Booster

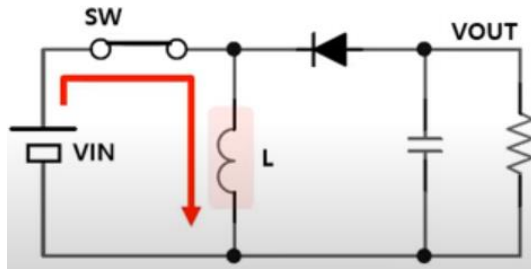
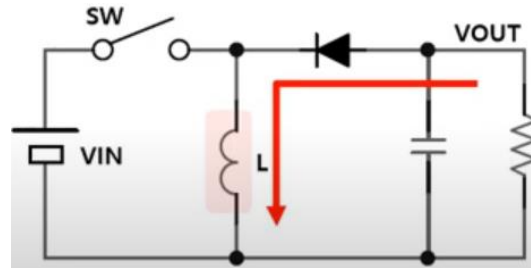
$$\Delta I_{L_{On}} = \int_0^{DT} dI_L = \int_0^{DT} \frac{V_i}{L} dt = \frac{V_i DT}{L}$$




$$\Delta I_{L_{Off}} = \int_0^{(1-D)T} dI_L = \int_0^{(1-D)T} \frac{V_o}{L} dt = \frac{V_o (1-D) T}{L}$$

$$\Delta I_{L_{On}} + \Delta I_{L_{Off}} = \frac{V_i DT}{L} + \frac{V_o (1-D) T}{L} = 0$$




$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{D}{1-D}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = -\frac{D}{1-D}$$

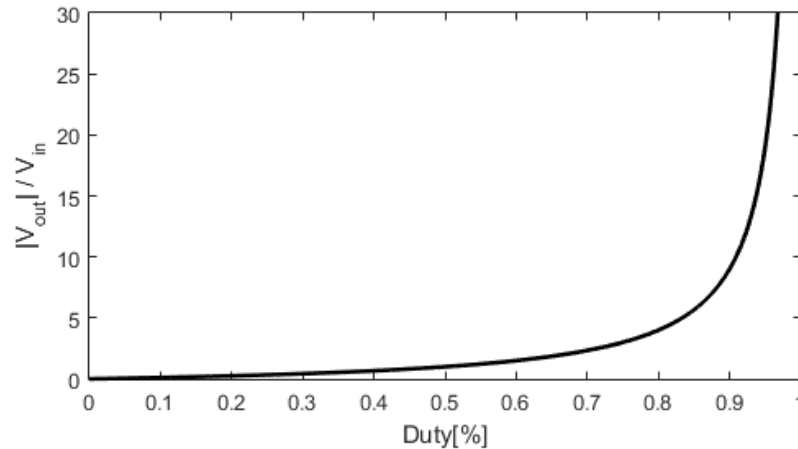


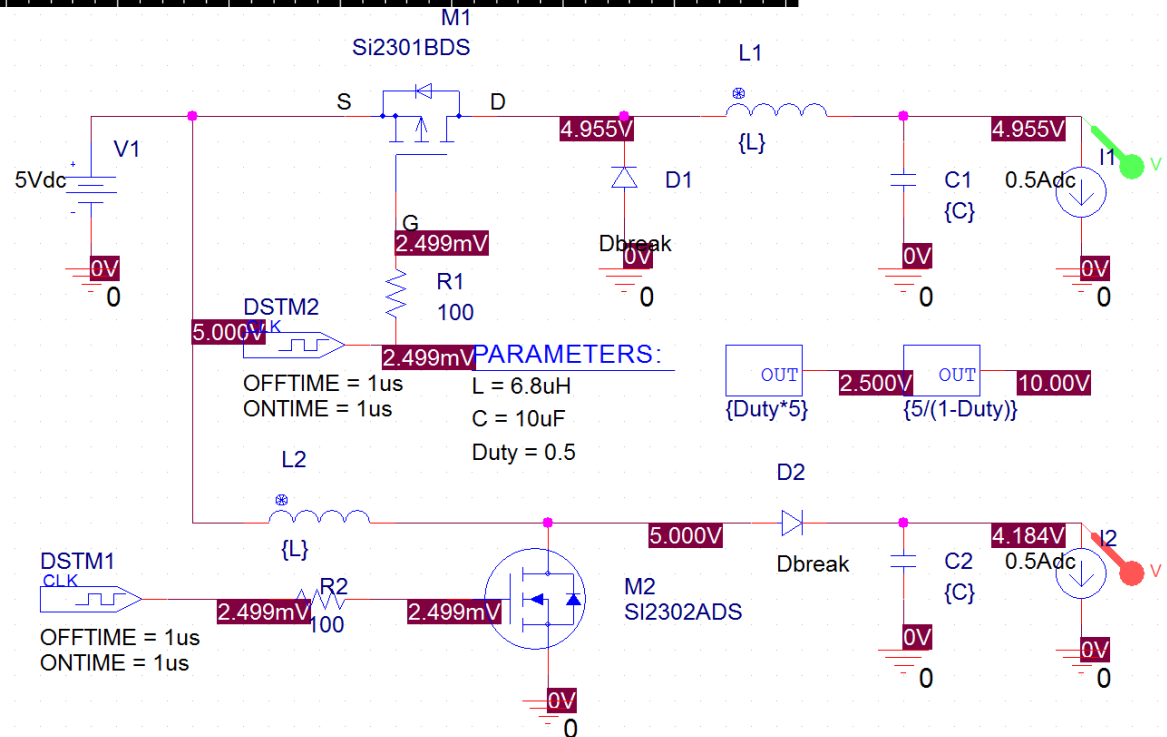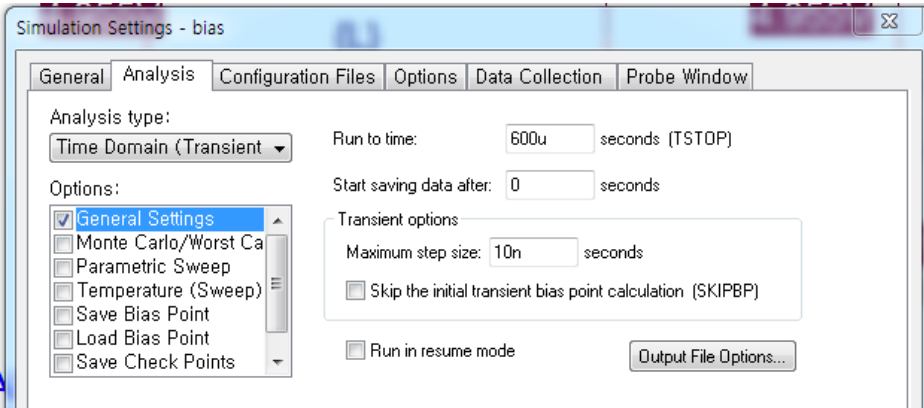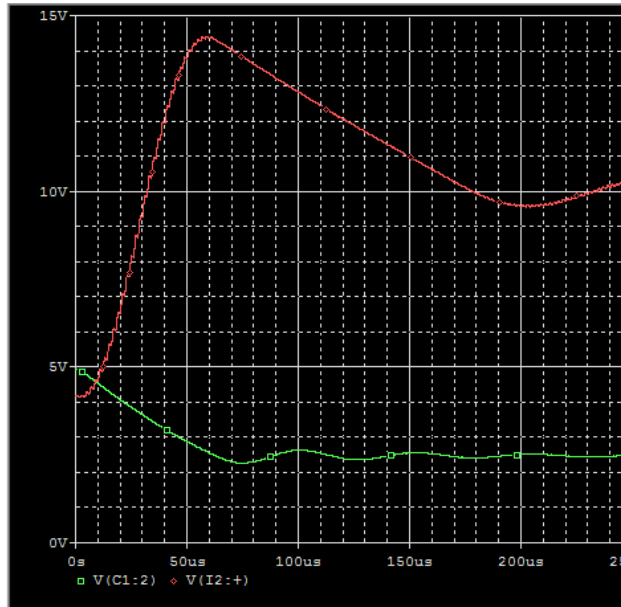
# 반도체 설계\_Buck Booster LDO page327\_328\_329



# 반도체 설계\_Buck Booster LDO page336

